
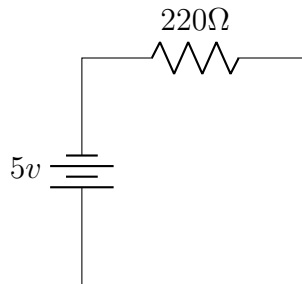


1 Ejemplos de circuitos eléctricos


Circuito 1: Fuente DC y Resistencia

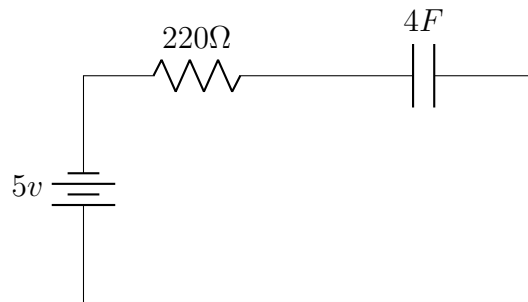

Circuito 2: resistencia y capacitor en serie



Circuito 3: Inductor y resistencia en serie

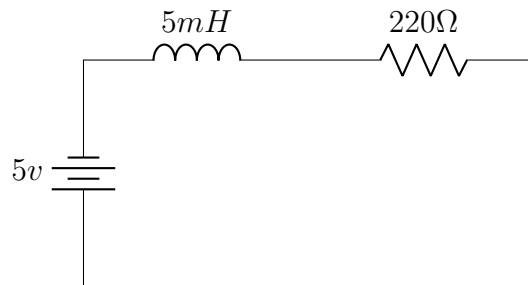

Circuito 4: LEDs en paralelo

