

1 Practica 7

Circuito en paralelo

